



PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Orden 102/2007 de 15 de enero de 2007, de la Consejería de Educación (B.O.C.M. 08.02.2007)

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	Fecha

DATOS DEL ASPIRANTE	CALIFICACIÓN
APELLIDOS:	
NOMBRE: D.N.I.:	

PARTE ESPECÍFICA

Opción 16: **Mantenimiento y servicios a la pr.** Materia: **Electrotecnia**

INSTRUCCIONES

- La duración máxima del ejercicio será de dos horas.
- Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
- Entregue esta hoja al finalizar el ejercicio.
- Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. Realice primero aquellas cuestiones que tenga seguridad en su resolución.
- Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada.
- Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarle.
- Los cálculos de los problemas tendrán que efectuarse solamente con dos decimales y las respuestas se darán con dos decimales y con su unidad correspondiente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- La valoración total es de 10 puntos.
- Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que componen el ejercicio:
 - Test: 2,5 puntos (0,5 puntos cada cuestión correcta, Cada error descontará 0,2) Solamente existe una respuesta correcta
 - 1º Cuestión: 2,5 puntos (a) 0,5 puntos b) 1 punto c) 1 punto)
 - 2º Cuestión: 2,5 puntos (a) 0,5 puntos b) 1 punto c) 1 punto)
 - 3º Cuestión: 2,5 puntos (a) 0,5 puntos b) 0.5 puntos c) 0.5 puntos d) 1 punto)



Instituto de Educación Secundaria	Fecha

DATOS DEL ASPIRANTE

APELLIDOS:	
NOMBRE:	D.N.I.:

CUESTIONES

TEST:

1.- ¿Qué se entiende por densidad eléctrica de un conductor?:

- El número de amperios que pasan por él, dividido entre su sección.
- El número de amperios que pasan por él multiplicado por su sección.
- Es el número de electrones que pasan por él.
- Todas las respuestas anteriores son correctas.

2.- ¿Qué le pasa a la intensidad que consume un aparato eléctrico cuando la potencia del aparato aumenta?:

- Su intensidad aumenta.
- Su intensidad disminuye.
- No influye en la Intensidad de consumo.
- Todas las respuestas anteriores son falsas.

3.- Si quiero hacer la instalación eléctrica de una nave industrial que vaya a alimentar motores potentes ¿Qué tipo de instalación realizaría?:

- Instalación monofásica.
- Instalación trifásica.
- Instalación no equilibrada.
- Cualquiera de las respuestas anteriores.

4.- En los motores de inducción trifásicos, lo más habitual es que:

- El estator sea el inductor.
- El estator sea el inducido.
- El rotor sea el inductor.
- Ninguna de las anteriores es correcta

5.- La carga que almacena un condensador es:

- La tensión a la que se alimenta por su capacidad.
- La tensión a la que se alimenta entre su capacidad.
- Su capacidad por su intensidad eléctrica.
- No es ninguna de las respuestas anteriores.

1. Se quiere instalar en una determinada vivienda un calentador de agua, para ello, se adquiere uno cuya potencia es 1500 Watios. La resistencia eléctrica del calentador es de 35,26 ohmios. Con éstas condiciones determine:
 - a) ¿La tensión particular que debe tener la vivienda para que funcione correctamente el calentador?
 - b) ¿Qué Intensidad absorbe de la red eléctrica?
 - c) ¿La potencia del calentador si con esa misma resistencia se conecta a 400 voltios?
2. Se conectan en serie a una red de 230 voltios dos motores eléctricos con las siguientes características cada uno de ellos. Nº 1 500W /230V y Nº 2 750W /230V. Calcule:
 - a) Resistencia de cada uno de los bobinados del motor y resistencia total.
 - b) Tensión o diferencia de potencial a la que quedará alimentado cada motor.
 - c) Potencia a la que funcionará cada motor.
3. En una determinada subestación eléctrica se dispone de un transformador reductor de 400/230V que proporciona energía eléctrica a una determinada lámpara de vapor de sodio a baja presión cuya placa de características indica 2700W, 230Voltios, $\cos \varphi = 0.7$. Se considera al Transformador libre de pérdidas. Determine:
 - a) Intensidad eléctrica que consume la lámpara de vapor de sodio de baja presión.
 - b) Relación de transformación del transformador
 - c) Intensidad eléctrica por el primario del transformador.
 - d) Potencia aparente que suministra el transformador a la lámpara.



PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Orden 102/2007 de 15 de enero de 2007, de la Consejería de Educación (B.O.C.M. 08.02.2007)

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	Fecha
DATOS DEL ASPIRANTE	CALIFICACIÓN
APELLIDOS:	
NOMBRE: D.N.I.:	

PARTE ESPECÍFICA

Opción 16: **Mantenimiento y servicios a la prod.**

Materia: Tecnología industrial II

INSTRUCCIONES

- La duración máxima del ejercicio será de dos horas.
- Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
- Entregue esta hoja al finalizar el ejercicio.
- Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. Realice primero aquellas cuestiones que tenga seguridad en su resolución.
- Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada.
- Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarle.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- La valoración total es de 10 puntos.
- Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que componen el ejercicio:
 - **Cuestión 1:** 2.5 puntos repartidos de la siguiente forma: a) 2.5 puntos.
 - **Cuestión 2:** 2.5 puntos repartidos de la siguiente forma: a) 0.5 puntos. b) 0.5 puntos. c) 0.5 puntos. d) 1 punto.
 - **Cuestión 3:** 2.5 puntos repartidos de la siguiente forma: a) 1 punto. b) 1.5 puntos.
 - **Cuestión 4:** 2.5 puntos repartidos de la siguiente forma: a) 1 punto. b) 1.5 puntos.




Instituto de Educación Secundaria	Fecha

DATOS DEL ASPIRANTE	
APELLIDOS:	
NOMBRE:	D.N.I.:

CUESTIONES

Cuestión 1

En el diagrama de esfuerzo - deformación en un ensayo de tracción representado en la figura, señale las zonas principales y sus puntos característicos, marcados con letras.

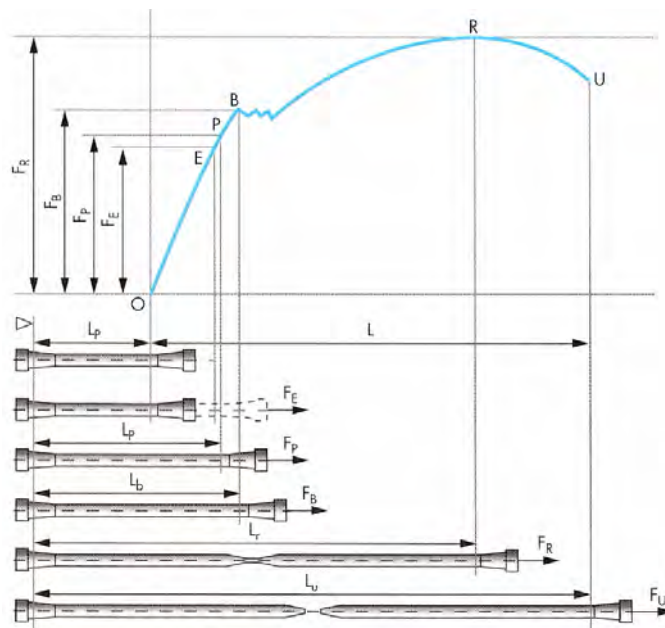

Cuestión 2

Una máquina térmica funciona de acuerdo con un ciclo Carnot perfecto entre las temperaturas $T_1 = 256 \text{ }^\circ\text{C}$ y $T_2 = 77 \text{ }^\circ\text{C}$. Si el calor tomado del foco caliente es de 1350 J, determine:

- Rendimiento de la máquina.
- Calor aportado al foco frío.
- Trabajo realizado.
- Temperatura del foco frío si se desea conseguir un rendimiento del ciclo del 56%.




Instituto de Educación Secundaria	Fecha

DATOS DEL ASPIRANTE	
APELLIDOS:	
NOMBRE:	D.N.I.:

Cuestión 3

De los siguientes símbolos neumáticos:

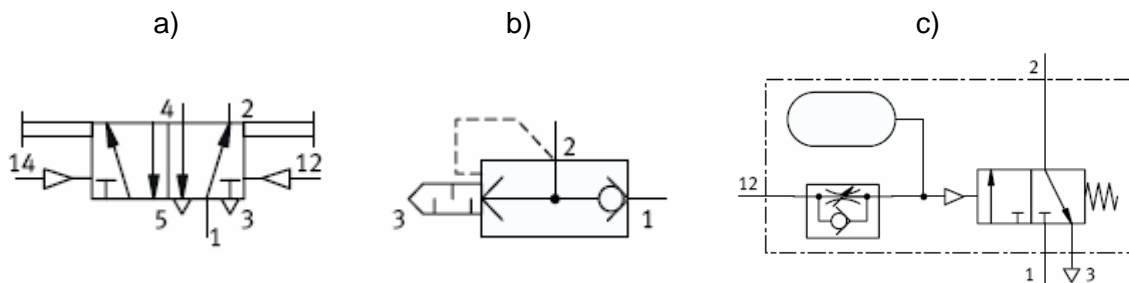

Indique:

- 1) Su denominación.
- 2) Su aplicación.

Cuestión 4

Un circuito lógico de tres entradas (a , b , c) y una salida (Z), debe cumplir la tabla de valores representada:

- Expresar la función Z en forma de suma de productos (primera forma canónica).
- Hallar el diagrama de Karnaugh de la función.

a	b	c	Z
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0